

Implement the Given Function in the
Eight Non-Degenerate Forms

$$F(W,X,Y,Z)=\Sigma(0,1,2,3,4,8,9,12)$$

$$F = \sum(0,1,2,3,4,8,9,12)$$

YZ


WX

	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	0	0	0
11	1	0	0	0
10	1	1	0	0

SOP Form: $F = W'X' + X'Y' + Y'Z'$

1. AND-OR Implementation


$$F = W'X' + X'Y' + Y'Z'$$

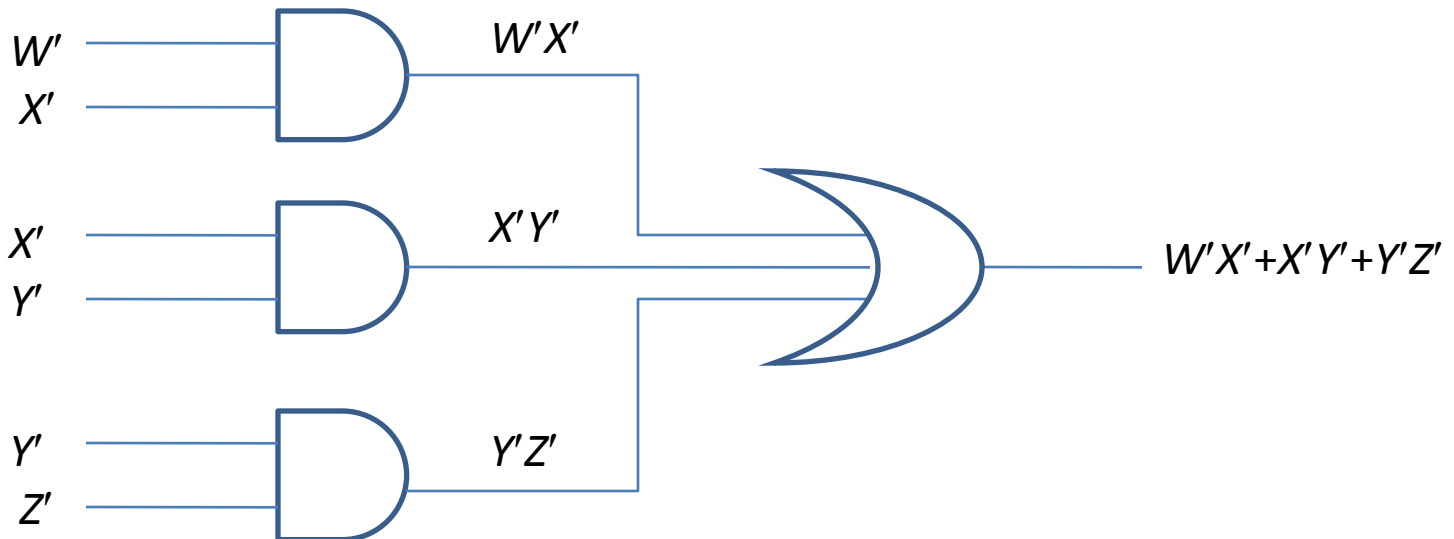

2. NAND-NAND Implementation

$$F' = [W'X' + X'Y' + Y'Z']' = [(W'X')' (X'Y')' (Y'Z')']$$


$$F'' = F = [(W'X')' (X'Y')' (Y'Z')']'$$

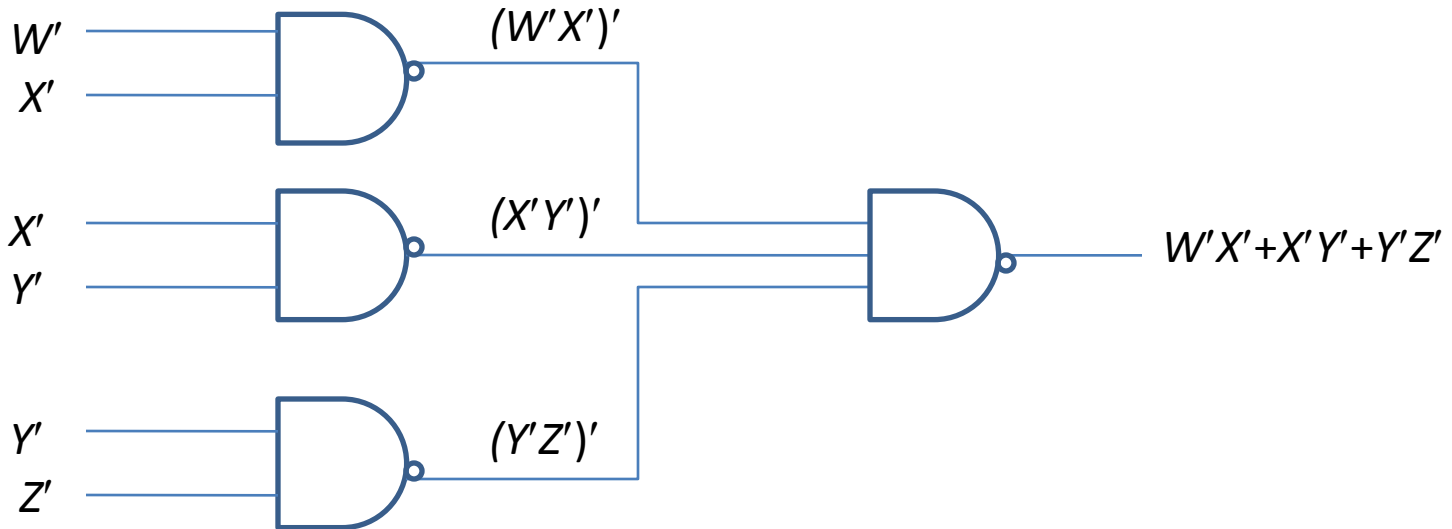

3. OR-NAND Implementation


$$F = W'X' + X'Y' + Y'Z' \quad F = (W+X)' + (X+Y)' + (Y+Z)'$$

$$F = [(W+X) (X+Y) (Y+Z)]'$$

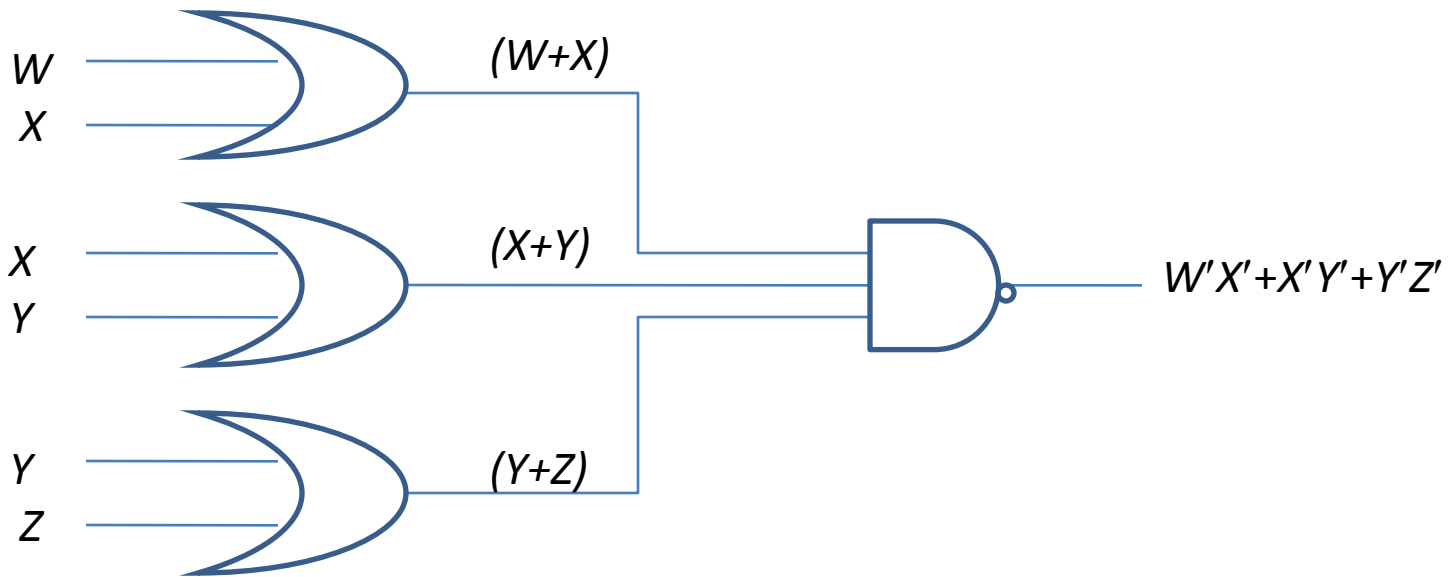

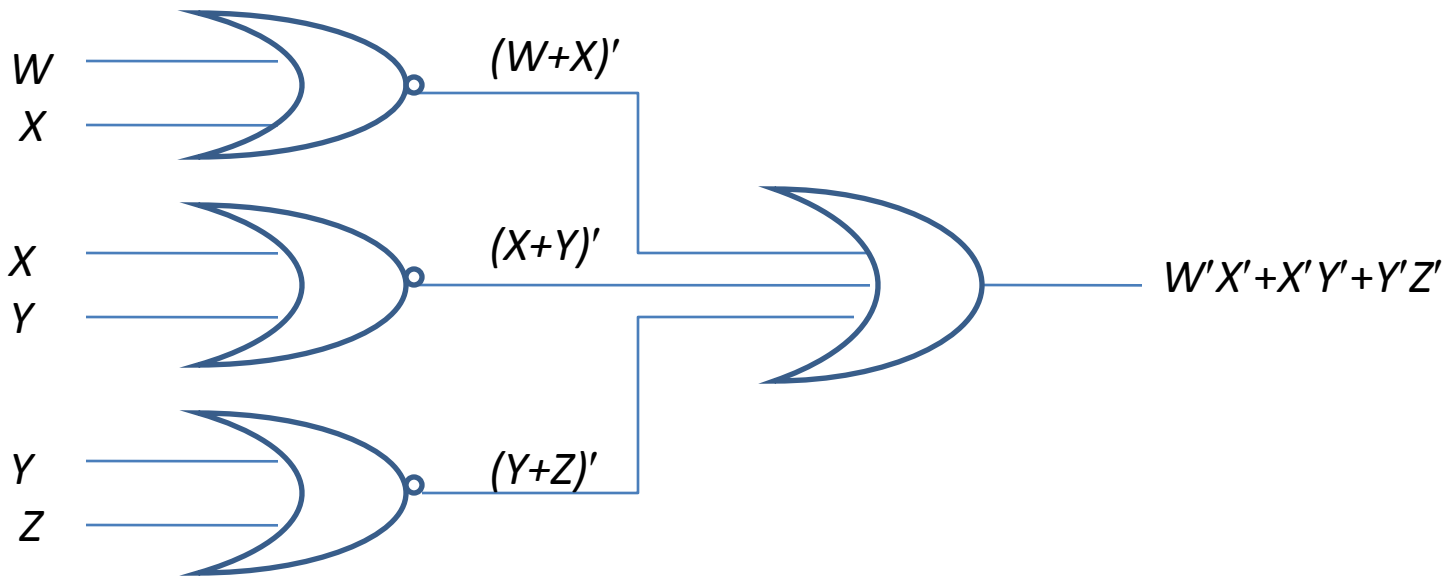4. NOR-OR Implementation

$$F = W'X' + X'Y' + Y'Z' \quad F = (W+X)' + (X+Y)' + (Y+Z)'$$




$$F = \sum(0,1,2,3,4,8,9,12)$$

		YZ			
		00	01	11	10
WX	00	1	1	1	1
	01	1	0	0	0
	11	1	0	0	0
	10	1	1	0	0

POS Form: $F = (W' + Y').(X' + Y').(X' + Z')$

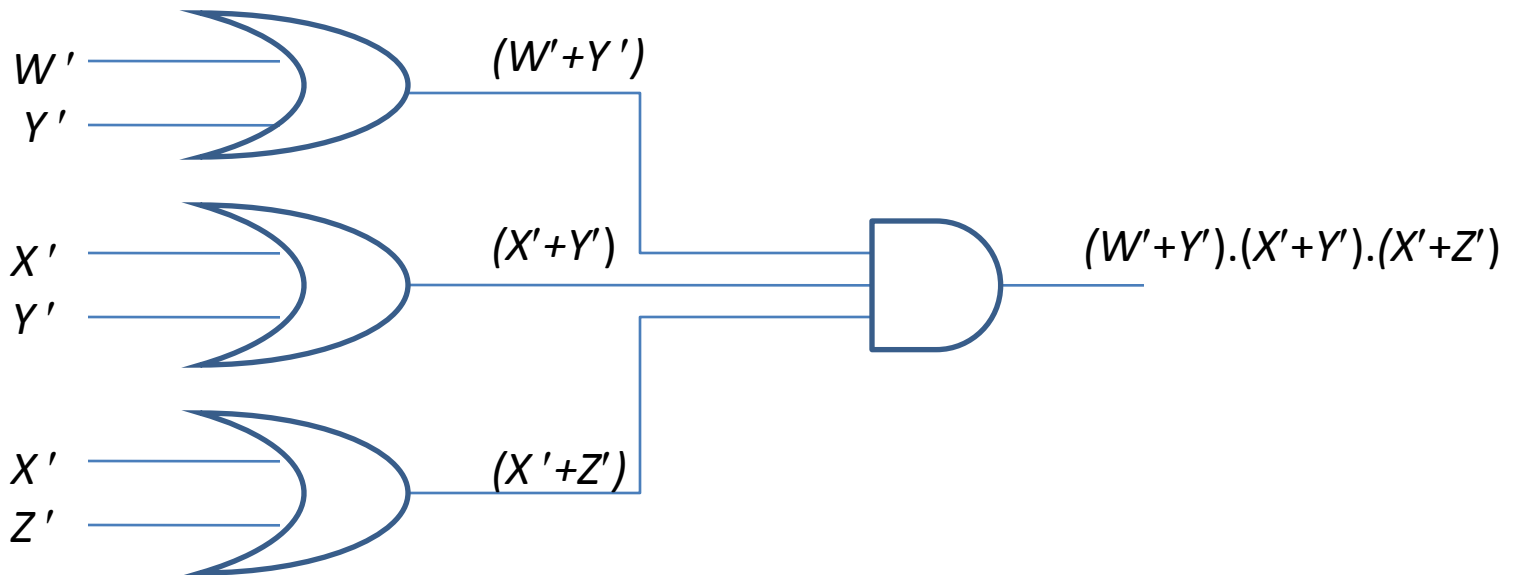5. OR-AND Implementation


$$F = (W' + Y') \cdot (X' + Y') \cdot (X' + Z')$$



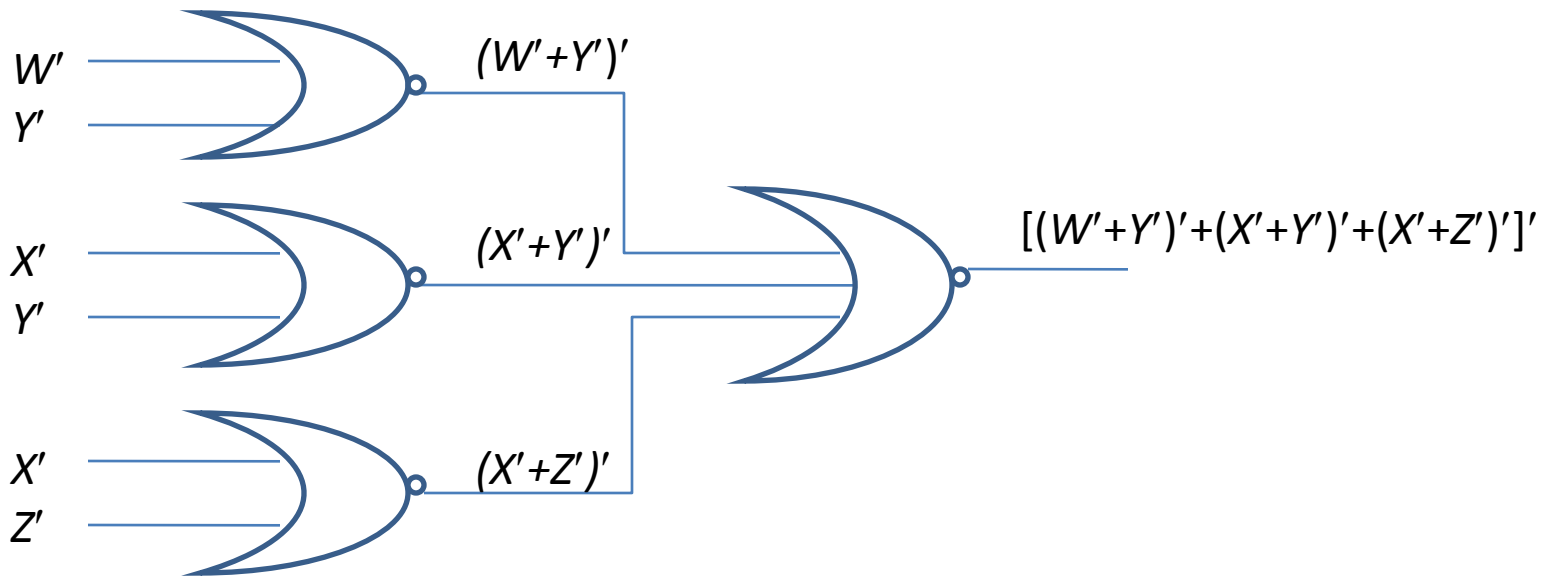6. NOR-NOR Implementation


$$F = [(W' + Y') (X' + Y') (X' + Z')]$$

$$F = [(W' + Y')' + (X' + Y')' + (X' + Z')']'$$



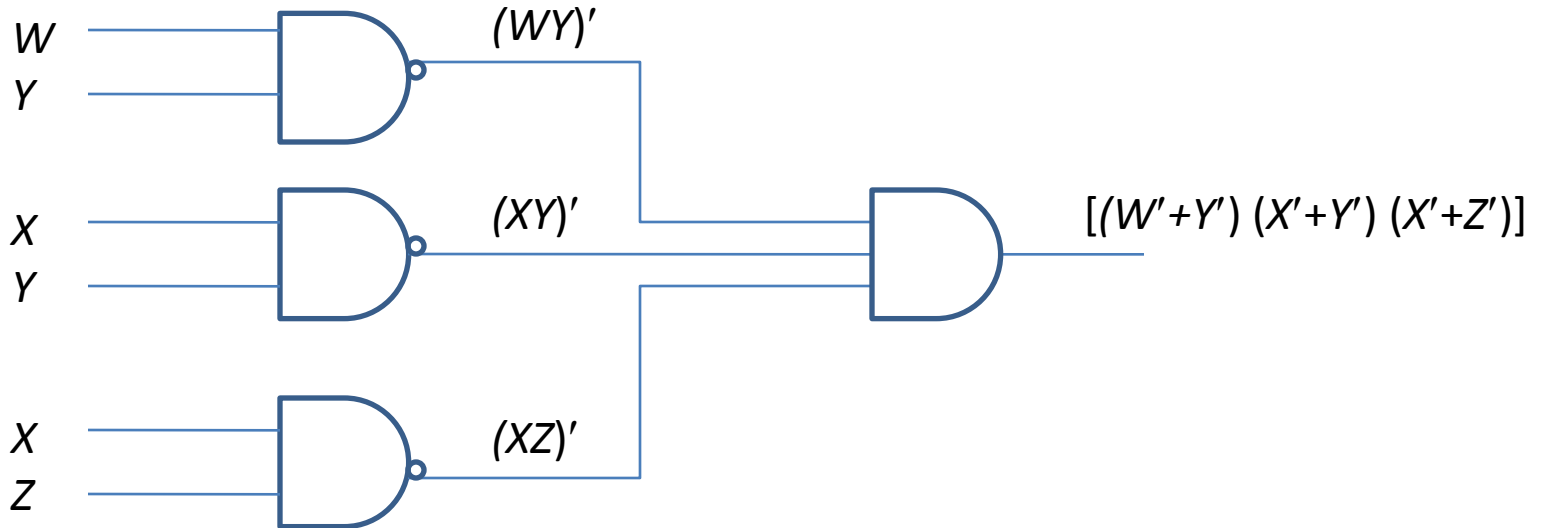7. NAND-AND Implementation

$$F = [(W' + Y') (X' + Y') (X' + Z')] = [(WY)' (XY)' (XZ)']$$



$$F = \sum(0,1,2,3,4,8,9,12)$$

		YZ			
		00	01	11	10
WX	00	1	1	1	1
	01	1	0	0	0
	11	1	0	0	0
	10	1	1	0	0

SOP Form: $F' = WY + XY + XZ$

8. AND-NOR Implementation

$$F' = WY + XY + XZ \quad F = (WY + XY + XZ)'$$

