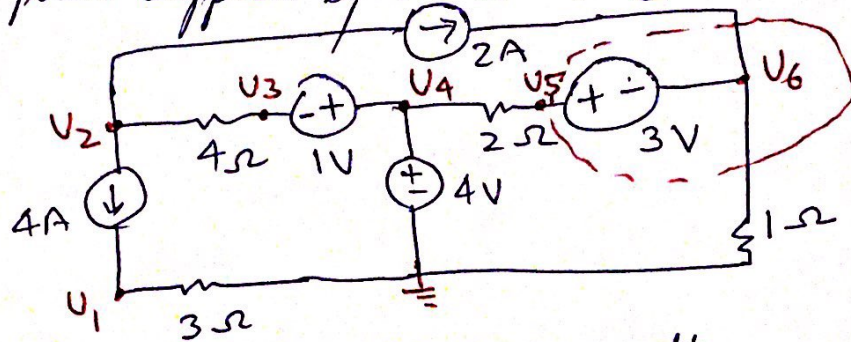


(Intelligent)

Prob 4.23 Nodal Analysis
(7th Ed pp 152 H&D)

Find the power supplied by the 2A source.



Solution: Label ref node and node voltages

By insp $U_4 = 4V$ μ

Now $U_4 - U_3 = 1$

So $U_4 - 1 = U_3$

or $U_3 = 3V$ μ

At the supernode $(U_5 - U_6)$:

$$2 - \frac{U_6}{1} - \frac{U_5 - U_4}{2} = 0, \text{ or}$$

$$U_6 + \frac{U_5 - 4}{2} = 2$$

$$2U_6 + U_5 - 4 = 4$$

$$\text{or } U_5 + 2U_6 = 8 \quad \text{--- (A)}$$

At node 1; $\frac{U_1}{3} = 4$ or $U_1 = 12V$ μ

At node 2, $+4 + 2 + \frac{U_2 - U_3}{4} = 0$

$$\frac{U_2 - U_3}{4} = -6, \quad U_2 = -24 + 3$$

$$U_2 = -21V \quad \mu$$

Now $U_5 - U_6 = 3$ --- (B)

$$U_5 + 2U_6 = 8 \quad \text{--- (A)}$$

$$-3U_6 = -5$$

$$U_6 = 1.667$$

Hence $U_6 - U_2 = 1.667 + 21 = 22.667$ and $P = VI$

$$P = 22.667 \times -2 = -45.33W \quad \text{or } 45.33W \text{ supplied}$$