
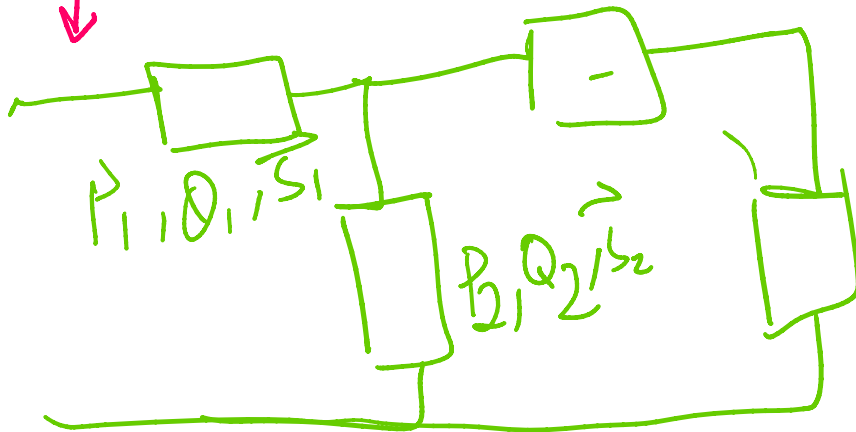


Power Triangle

Wednesday, March 31, 2021 2:24 PM

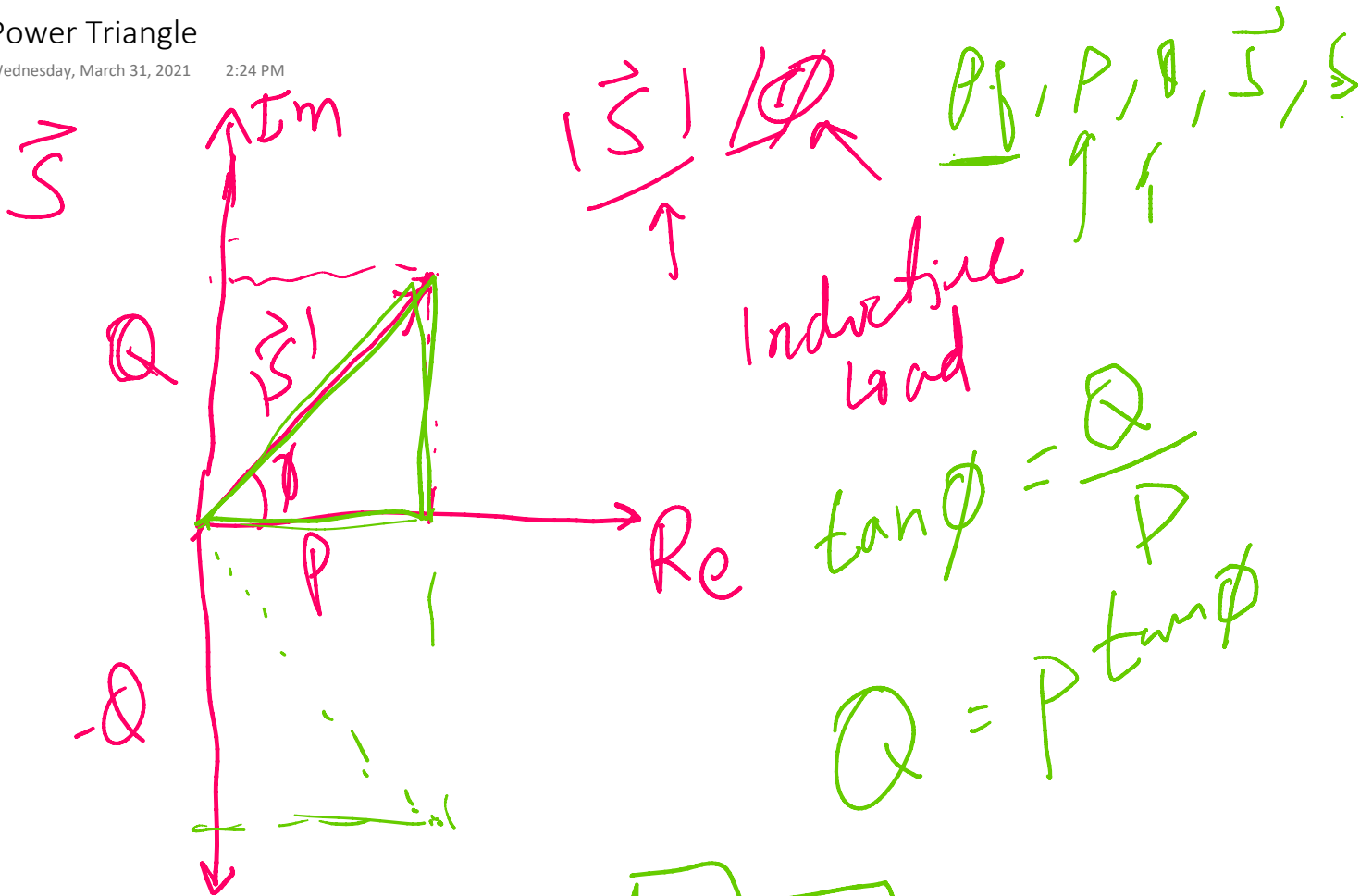

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 \checkmark \checkmark$$

$$Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3 \checkmark$$

$$\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2 + \vec{S}_3 \checkmark$$

10kV 100L
101.4VPR
101.4VPR
100V
100V

$$\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2 + \vec{S}_3 \quad \checkmark \quad 10 \text{ L}^2$$

$$S \neq S_1 + S_2 + S_2 \quad \checkmark \quad 10 \text{ V}^2$$