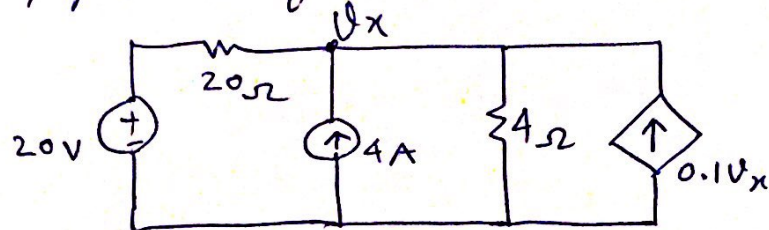


Pract. Prob 4.4 Superposition


(OP 134 4th Ed Alex & Sadiku)

Use superposition to find  $V_x$ .



Solution:

Due to 4A:

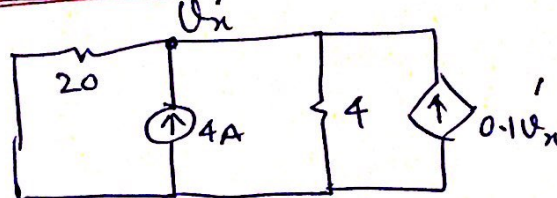


KCL at  $V'_x$ :

$$\frac{V'_x}{20} + \frac{V'_x}{4} = 4 + 0.1V'_x$$

$$V'_x = 20 \text{ V}$$

Due to 20V:

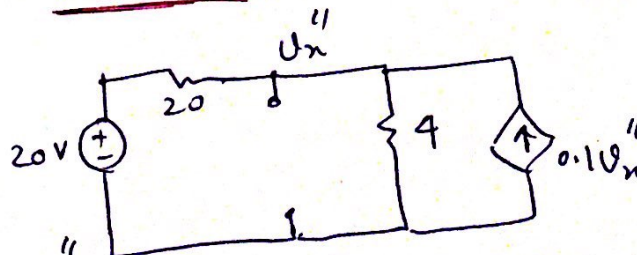

KCL at  $V''_x$ :

$$\frac{V''_x - 20}{20} + \frac{V''_x}{4} = 0.1V''_x$$

$$V''_x = 5$$

So  $V_x = 5 + 20 = 25 \text{ V}$