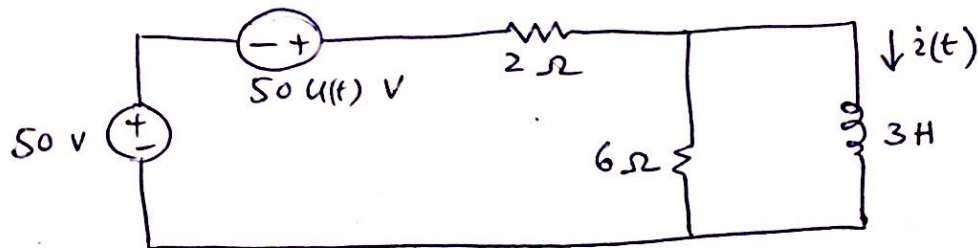
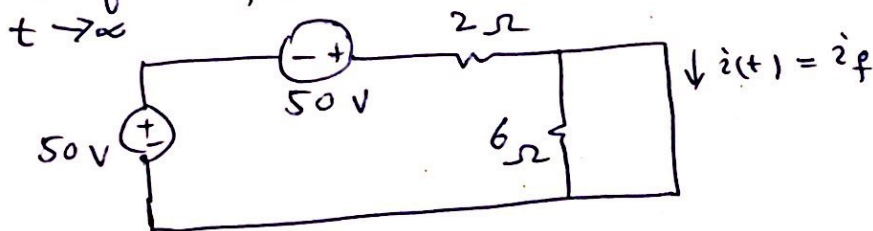


Example 8.8 The Complete Response of RL Circuit(PP 292 8th Ed)(PD 286 7th Ed HKD)Determine $i(t)$.Solution:

$$i(t) = i_f + i_n$$

To find i_f :

$$\text{So } i_f = \frac{50 + 50}{2} = 50 \text{ A} \quad \underline{\text{Mr}}$$

To determine i_n :

$$\text{we know } i_n = K e^{-t/\tau}$$

$$\text{so } \tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{3}{2//6} = \frac{3}{\frac{12}{8}} = \frac{24}{12} = 2 \text{ Sec}$$

$$\text{Thus } i_n = K e^{-0.5t} \text{ amperes}$$

$$\text{Now } i(t) = i_f + i_n \quad \underline{\text{Mr}}$$

$$\text{So } i(t) = 50 + K e^{-0.5t}$$


Note: Initial condition applies to the complete response.Therefore to find value of K , we calculate $i(0) = ?$

— contd

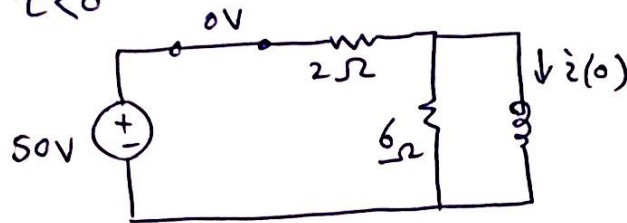(Example)

— contd (293)

— Now the circuit for determining $i(0)$ is:
 $t < 0$



$$\text{So } i(0) = \frac{50}{2} = 25 \text{ A}$$

— Hence $i(t) = 50 + ke^{-0.5t}$ becomes

$$i(0) = 25 = 50 + k$$

$$\text{or } k = -25$$

— Therefore $i(t) = 50 - 25e^{-0.5t}$, A $t > 0$


To complete the solution,

$$i(t) = 25 \text{ A} \quad t < 0$$

— This can be written as a single expression:

$$i(t) = 25 + 25(1 - e^{-0.5t})u(t) \quad \text{A}$$

— The sketch is:

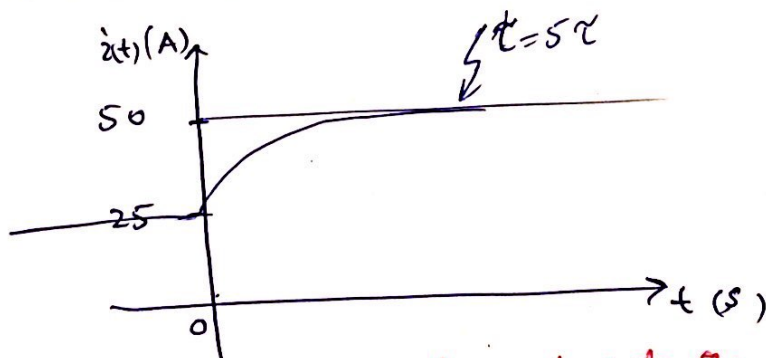

(Fig 8.38 $i(t)$ for times less and greater than zero)