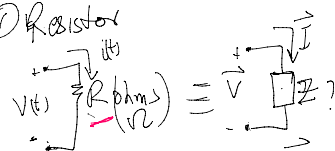


① Resistor




$V(t) = R i(t)$ 
 $\vec{V} = R \vec{I}$ 
 $\boxed{Z = R}$


$$\boxed{\vec{V} = Z \vec{I}} \quad \text{KVL, KCL}$$

KVL, KCL,  
Nodal, Mesh,  
-superposition, 1mm

- Source transport
- Thermo's, Norton

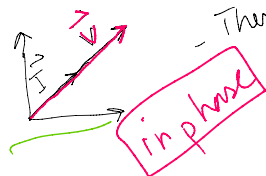

in phase

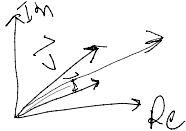

Impedance:


$$\underline{Z} = \frac{dV}{dI} \text{ (Ohms)} = \frac{R + jX}{1} \quad \begin{matrix} \uparrow \text{ Resistance} \\ \Omega \end{matrix}$$

Admittance:

Hamilton's  
 $Y \stackrel{db}{=} \frac{1}{Z} \left( \frac{S}{S} \right)$

$$G + jB$$


↑ susceptibility

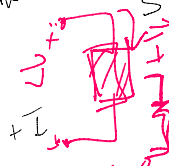

$$\vec{v} = 10 \text{ Li}^0$$

$$\vec{v} = 5 \text{ Li}^0$$

Inductor:

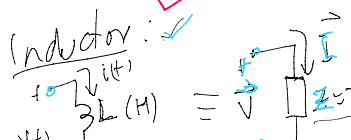


$$V(t) = L \frac{di}{dt} \Rightarrow \frac{\vec{V}}{V} = j\omega L$$

$$\underline{Z} = \frac{\underline{V}}{\underline{I}} = \underline{j\omega L} \quad (V)$$

$$e^{j90^\circ} = \cos 90^\circ + j \sin 90^\circ$$

circle of unity

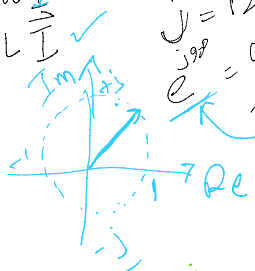


$\vec{V}_{\text{eff}} \uparrow$   
 $0 \leq \phi \leq 180^\circ$   
 current leads the voltage by  $-90^\circ$   
 $270^\circ$   
 $-90^\circ$   
 current lags the voltage by  $90^\circ$   
 $90^\circ$   
 $270^\circ$   
 inductive



$\phi_v - \phi_v$   
 = +ve  
+ive  
 $10 \times 10^3$   
 $10 \sqrt{15}$

Capacitor:

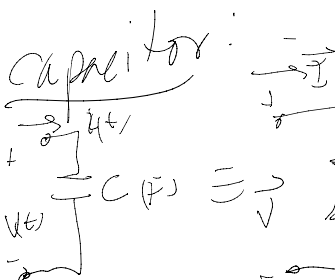

$$i(t) = C \frac{dv}{dt} \Rightarrow \vec{I} = C j \omega \vec{V}$$

$$\downarrow \underline{Z} = \frac{\underline{V}}{\underline{I}} = (-j) = \underline{-j\omega C}$$

$\phi_z = -90^\circ$   
Capacitive