


8.8 Driven RC Circuits

(PP 289 7th Ed HKD) (PP 295 8th Ed)

Example 8.10 Driven RC Circuits


(PP 296 8th Ed HKD) (PP 296 8th Ed)

Find $U_c(t)$ and $i(t)$ for all time.

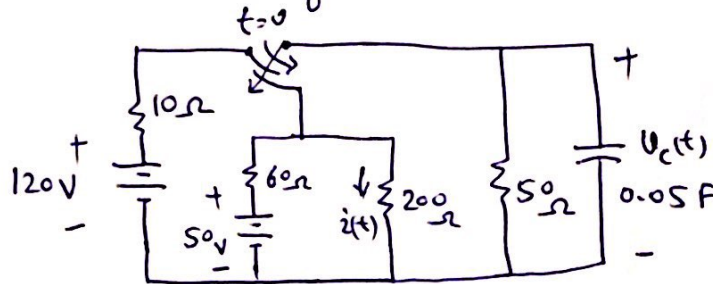

Solution:


At $t \leq 0$

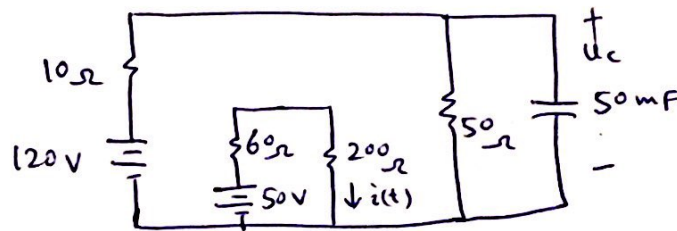

$$\text{Now } U_c(0) = \left(\frac{50}{50+10} \right) 120 = 100 \text{ V}$$

$$\text{and } U_c(0^-) = U_c(0^+) = 100 \text{ V} \quad \text{Also } i(0^-) = \frac{50}{260} = 0.192 \text{ A}$$

At $t \geq 0$

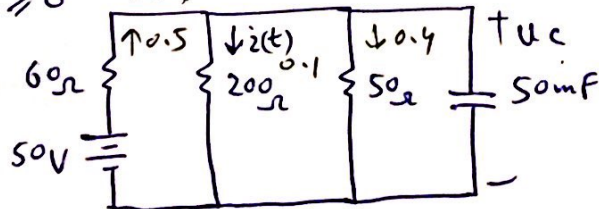

$$\text{So } R_{Th} = 50 // 200 // 60 = 24 \Omega$$

$$\tau = R_{eq} C = 24 \times 50 \times 10^{-3}$$

$$\tau = 1.2 \text{ s}$$

— eliminating independent sources

_____ cont'd

— contd (297)

$$\text{Now } V_c(t) = V_c(f) + V_c(n)$$

$$\text{And } V_c(n) = A e^{-t/\tau} = A e^{-t/1.2}, V$$

$$\text{Also } V_c(f) = \left[\frac{50//200}{(50//200) + 60} \right] \times 50 = 20 \text{ V} = V_c(\infty)$$

$$\text{Hence } V_c = 20 + A e^{-t/1.2}$$

$$\text{From initial condition } V_c(0) = 100 \text{ V}$$

$$\text{So } V_c = 20 + A \times 1 = 100$$

$$A = 80$$

$$\text{Hence } V_c = 20 + 80 e^{-t/1.2} \text{ V, } t \geq 0 \quad (\text{Note: Here the author uses } t \geq 0)$$

$$\text{and } V_c = 100 \text{ V, } t < 0$$


Alternately

$$V_c(t) = V_c(\infty) + [V_c(0^+) - V_c(\infty)] e^{-t/\tau}$$

$$V_c(t) = 20 + [100 - 20] e^{-t/1.2}, V$$

$$\text{or } V_c(t) = 20 + 80 e^{-t/1.2} \text{ V, } t \geq 0$$

Graphically

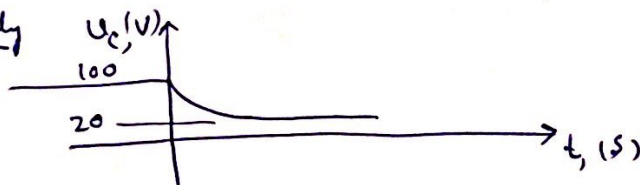

== Now to find $i(t)$


$$\text{At } t = 0^-$$

$$i(0^-) = \frac{50}{60 + 200} = 192.3 \text{ mA}$$

— contd

Contd (298)

Graphically:

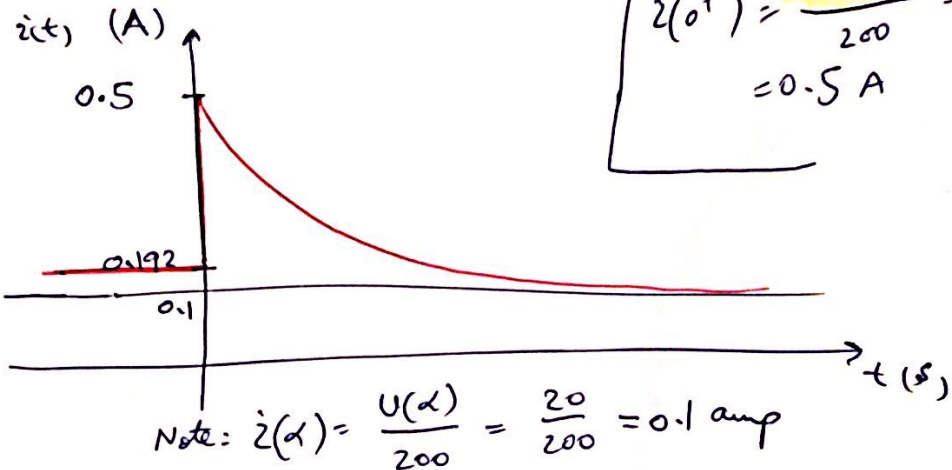

because 200Ω and capacitor in parallel.

$$i(0^+) = \frac{U_c(0^+)}{200} = \frac{100}{200} = 0.5 \text{ A}$$

Alternatively

$$U_c(t) = 20 + 80 e^{-t/1.2} \quad t \geq 0$$

$$\therefore i(t) = \frac{20 + 80 e^{-t/1.2}}{200} = \frac{U_c(t)}{200} \quad t > 0$$

$$i(t) = 0.1 + 0.4 e^{-t/1.2} \text{ A} \quad t > 0$$

Already $t < 0$

$$i(0^-) = 192.3 \text{ mA} \quad t < 0$$

OR $\left(0.1923 u(-t) + (0.1 + 0.4 e^{-\frac{t}{1.2}}) u(t) \right)$ for all times