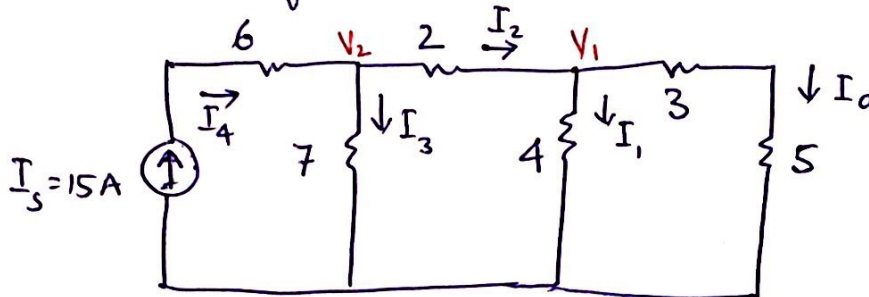


(Interesting)
(Optional)

Example: Linearity: Use of

Assume $I_0 = 1\text{ A}$ and use linearity to find the actual value of I_0 in the circuit.



Solution:

$$\text{If } I_0 = 1\text{ A then } V_1 = 8\text{ V}$$
$$V_1 = 8\text{ V so } I_1 = 2\text{ A}$$

(we can assume $I_0 = 2\text{ A}$
and get the same
result)

$$\text{then } I_2 = I_1 + I_0 = 2 + 1 = 3\text{ A}$$

$$\text{and } V_2 = 2I_2 + V_1$$

$$V_2 = 2 \times 3 + 8 = 14\text{ V}$$

$$\text{so } I_3 = \frac{V_2}{7} = 2\text{ A}$$

$$\text{And } I_4 = I_2 + I_3 = 3 + 2 = 5\text{ A}$$

$$\text{so } \underline{I_s = I_4 = 5\text{ A}} \text{ yields } \underline{I_0 = 1\text{ A}}$$

$$\text{Hence } I_s = 3 \times 5 = 15 \text{ then using linearity}$$

$$I_0 = 1 \times 3$$

$$\text{so } \underline{I_0 = 3\text{ A}}$$

Me