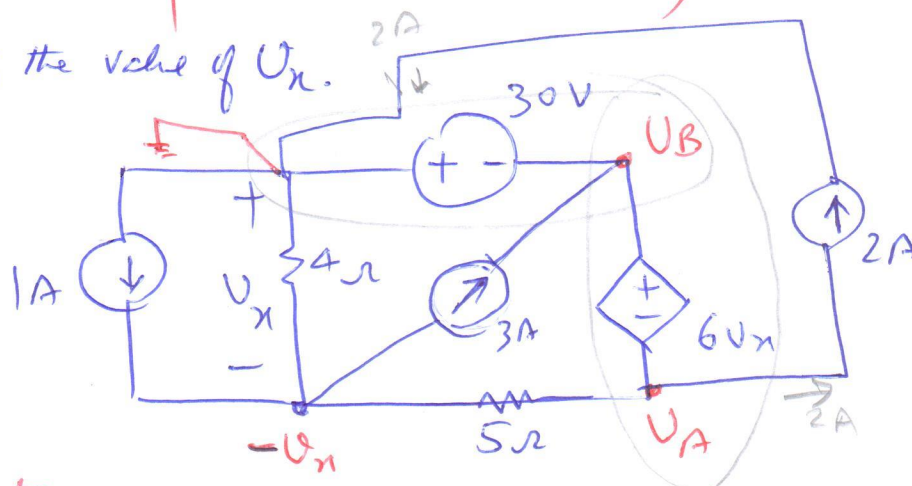


Example A1.3 KCL (Supernode)
 (PD 796 8th Ed Hk1)

Find the value of V_x .



Solution:

Applying KCL at V_x ?

$$-1 - \frac{V_x}{4} + 3 + \frac{-V_x - V_A}{5} = 0$$

$$\text{Now } V_A = -30 - 6V_x$$

$$-1 - \frac{V_x}{4} + 3 + \frac{-V_x + 30 + 6V_x}{5} = 0 \quad \times 20$$

$$-20 - 5V_x + 60 + 20V_x + 120 = 0$$

$$15V_x = -160$$

$$V_x = -\frac{160}{15} = -\frac{32}{3}$$

$$V_x = -\frac{32}{3} \text{ Volts}$$


(K)

_____ control

(Concept)

Example A1.3 KCL (Supernode) (Different Reference)
(10 796 8th Ed HKD)

Find the Value of U_x .

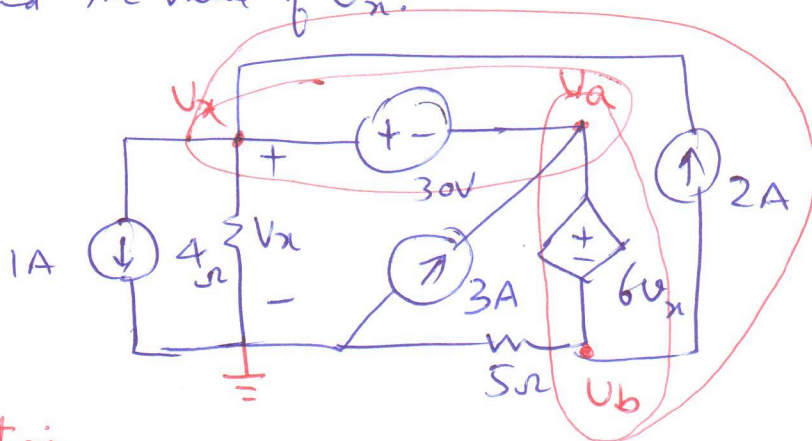

Solution:

KCL at Supernode: $1 + \frac{U_x}{4} - 3 + \frac{U_b}{5} = 0$ or $\frac{U_x}{4} + \frac{U_b}{5} = 2 \times 20$

$$5U_x + 4U_b = 40 \quad \text{--- (1)}$$

Constraint = ns

$$U_x - U_a = 30$$

$$\text{or } U_a = U_x - 30$$

$$U_a - U_b = 6U_x$$

So

$$U_x - 30 - U_b = 6U_x$$

$$5U_x + U_b = -30 \quad \text{--- (2) } \times 4$$

$$\begin{cases} 5U_x + 4U_b = 40 & \text{--- (3)} \\ 20U_x + 4U_b = -120 \end{cases}$$

$$\begin{array}{r} 5U_x + 4U_b = 40 \\ 20U_x + 4U_b = -120 \\ \hline -15U_x = 160 \end{array}$$

$$-15U_x = 160$$

$$U_x = -\frac{32}{3} \text{ Volts.}$$

as before Δ