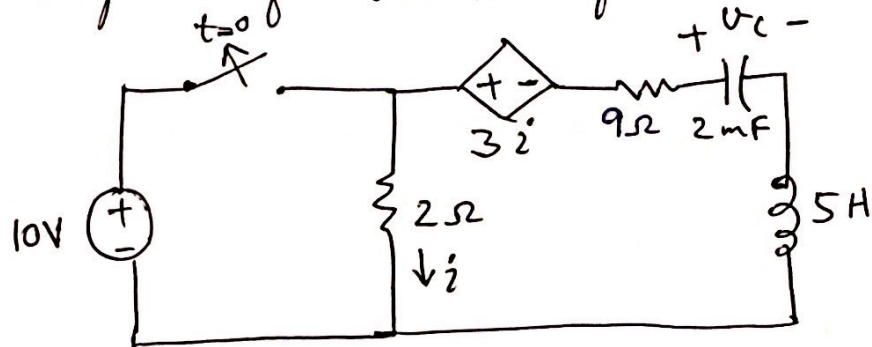



Series

Example: 9.8 The Source-free RLC circuit: underdamped  
(pp 349 8<sup>th</sup> Ed HND)

Find an expression for  $v_c(t)$  valid for  $t > 0$ .



Solution: At  $t > 0$

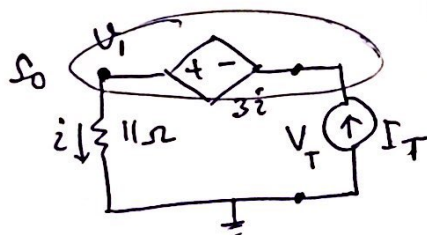


$$\frac{v_1}{11} - I_T = 0$$

$$\begin{aligned} \text{so } v_1 &= 11 I_T \\ v_1 - v_T &= 3i = +3 I_T \\ 11 I_T - v_T &= 3 I_T \end{aligned}$$

$$v_T = 8 I_T$$

$$\frac{v_T}{I_T} = 8 \Omega$$

$$\text{Hence } R_{eq} = 8 \Omega$$

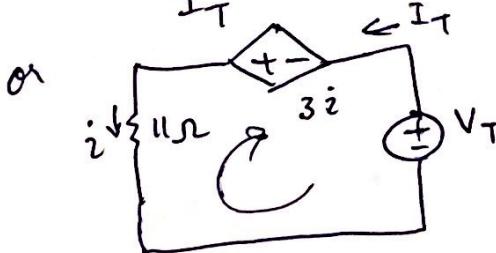

$$-11i + 3i + v_T = 0$$

$$-11 I_T + 3 I_T + v_T = 0$$

$$v_T = 8 I_T$$

$$\frac{v_T}{I_T} = 8 \Omega$$

contd

— contd (349) — "Example 9.8"

$$\text{So } \alpha = \frac{8}{2 \times 5} = 0.8$$

(exponential damping coefficient)

$$\text{and } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{5 \times 2 \times 10^{-3}}} = 10 \quad (\text{resonant frequency})$$

— As  $\alpha < \omega_0$  so it is an underdamped case.

$$\text{Hence } v_c(t) = e^{-\alpha t} (A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t)$$

where


$$\alpha = 0.8$$

$$\text{and } \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} = \sqrt{100 - 0.64}$$

$$\omega_d = 9.968$$

$$\text{— So } v_c(t) = e^{-0.8t} (A_1 \cos 9.968t + A_2 \sin 9.968t) \quad \text{— (A)}$$

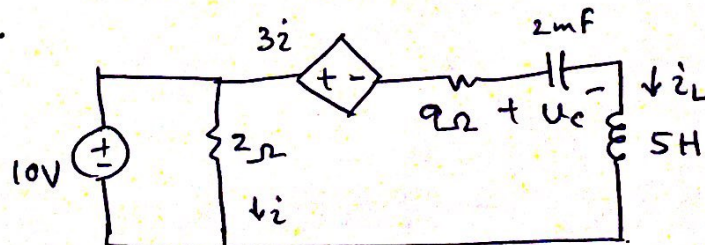— To determine  $A_1$  and  $A_2$ , we find  $v_c(t)$  at  $t = 0^-$ .



$$\text{So } i(0^-) = \frac{10}{2} = 5 \text{ A}$$

$$\text{and } i_L(0^-) = 0 \quad (\text{because of capacitor})$$

$$\text{Therefore } v_c(0^-) = -3i + 10 = -3 \times 5 + 10$$

$$v_c(0^-) = -5 \text{ V}$$

$$\text{So } v_c(0^+) = -5 \text{ V}$$

— contd. —



— contd (349)

Substituting in (A)

$$V_c(0) = -5 = 1(A_1 \times 1 + A_2 \times 0)$$

$$\text{So } A_1 = -5$$

— Hence (A) becomes

$$V_c(t) = e^{-0.8t} (-5 \cos 9.968t + A_2 \sin 9.968t)$$

— Taking the derivative and evaluating at  $t=0$  yields,

$$\left. \frac{dV_c}{dt} \right|_{t=0} = 4 + 9.968 A_2 \quad \text{————— (B)}$$

$$\text{— Now } \dot{i} = -C \frac{dV_c}{dt} = 0 \text{ because } \dot{i}_L(0) = 0$$

Putting in (B)

$$0 = 4 + 9.968 A_2$$

$$\text{So } A_2 = -\frac{4}{9.968} = -0.4013 \text{ V}$$

$$\text{— Therefore } V_c(t) = -e^{-0.8t} (5 \cos 9.968t + 0.4013 \sin 9.968t), \text{ V} \\ \text{for } t > 0.$$

— Pspice yields

